



# Devre Elemanlarını Tanı!




BİLEŞEN	ADI	ÖRNEK	İŞLEVİ
	Işık Kaynağı	Led Lamba	..... ..... .....
	Kontrol Düğmesi	Anahtar	..... ..... .....
	Enerji Kaynağı	Pil	..... ..... .....
	Bağlantı	İletken Kablo	..... ..... .....



Devre elemanlarının işlevini yaz!



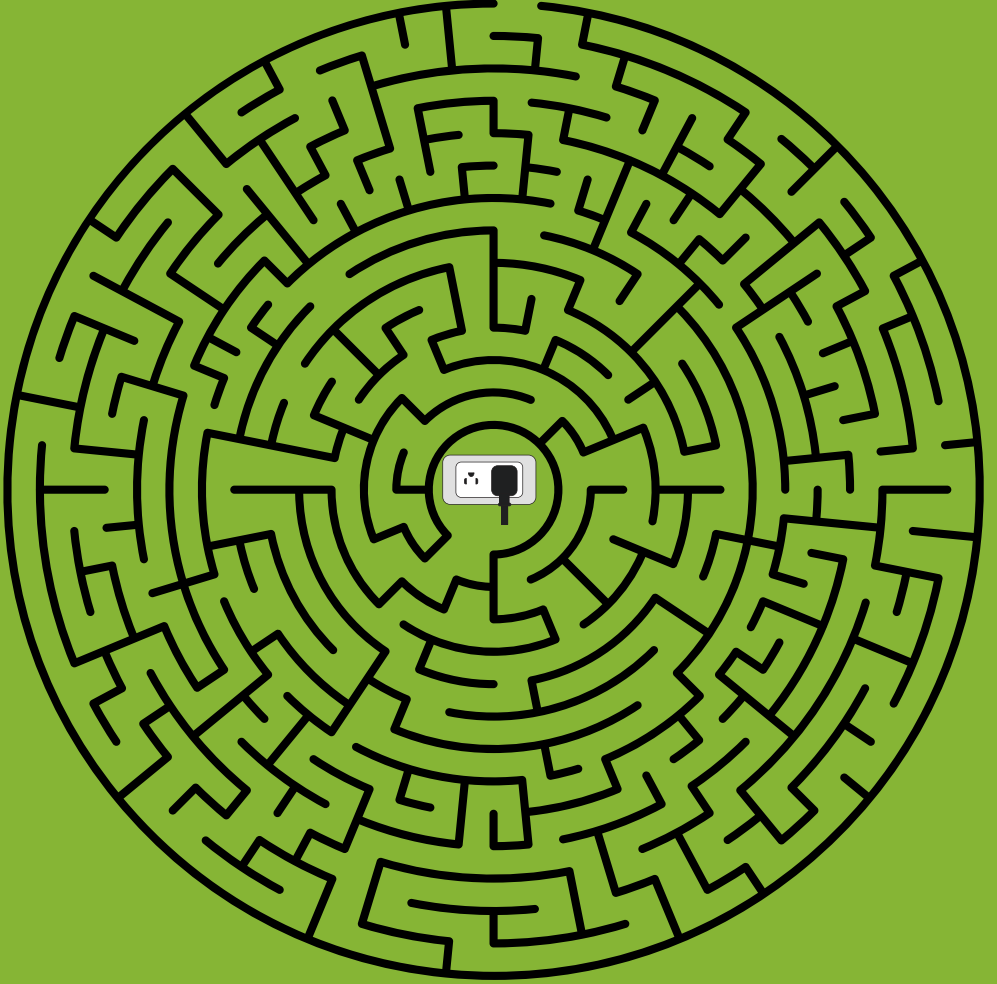

Telefonu řarj aletine ulařtır!

