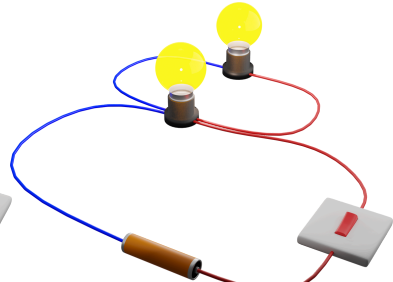


Devre 1



Devre 2



Anahtar kapatıldıktan sonra devrelerin durumuyla ilgili soruları yanıtlayınız!

1. Devre 1'e, özdeş bir ampul daha seri bağlanırsa ampullerin parlaklığı nasıl değişir?

.....

2. Devre 1'e, özdeş bir pil daha bağlanırsa ampullerin parlaklığı nasıl değişir?

.....

3. Devre 2'nin anahtar açılırsa ampullerin parlaklığı nasıl değişir?

.....

Kendi Devrenizi Tasarlayın!



Devre elemanlarını kullanarak kendi devrenizi tasarlayınız.
İki ampulün farklı parlaklıkta yanması için nasıl bir bağlantı yapardınız?

