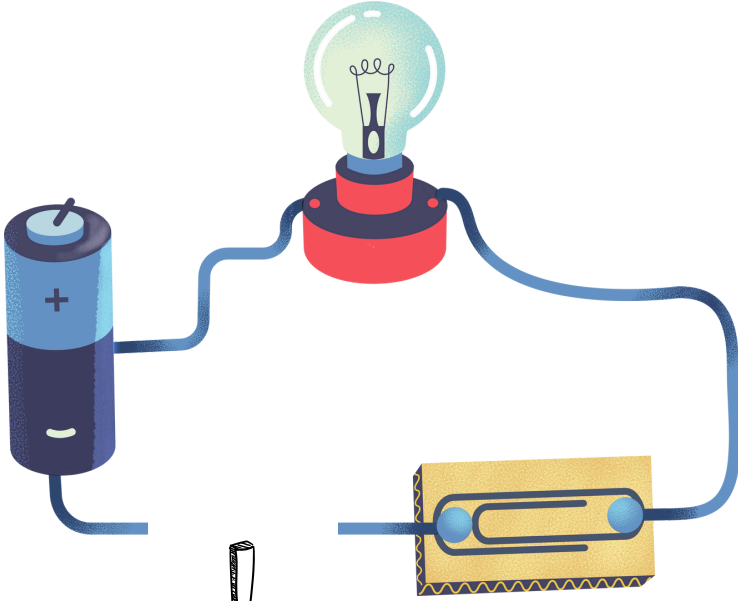


# İletiyor mu?




İletiyor mu?



İletken test kitinde, malzemelerin  
iletkenliğini test et!



# Basit Elektrik Devresi

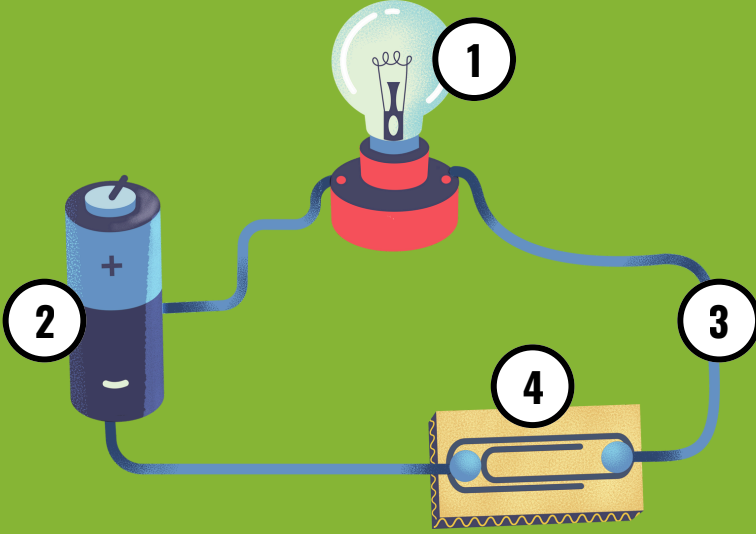

1

Elektrik enerjisini ışığa çeviren alıcıdır.

2

Devreye enerji sağlayan kaynaktır.

3

Elektriği ileten bağlantıdır.

4

Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.



Devre elemanlarının isimleri boşluğa yaz!